

DISEÑOS VHDL - PROYECTO 2



PRESENTADO POR:

LUIS MATEO ORTEGA GOYES

PRESENTADO A:

CARLOS HERNAN TOBAR ARTEAGA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

TECNOLOGÍA EN TELEMÁTICA

POPAYÁN - SEPTIEMBRE - 2023

❖ HalfAdder


- Specifications:

```
/**
 * HalfAdder
 * Computes the sum of two bits.
 */
```

```
CHIP HalfAdder {
  IN a, b; // 1-bit inputs
  OUT sum, // Right bit of a + b
  carry; // Left bit of a + b
```

PARTS:
 
```
// Put you code here:
  Xor(a=a, b=b, out=sum);
  And(a=a, b=b, out=carry);}
/**
```



```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity halfadder is
5  port (
6    a, b : in std_logic;
7    sum, carry_out : out std_logic
8  );
9  end halfadder;
10
11 architecture dataflow of halfadder is
12 begin
13   sum <= a xor b;
14   carry_out <= a and b;
15 end dataflow;
```

TEST BENCH:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity halfadder_tb is
5  end halfadder_tb;
6
7  architecture tb_arch of halfadder_tb is
8  component halfadder
9  port (
10     a, b : in std_logic;
11     sum, carry_out : out std_logic
12 );
13 end component;
14
15 signal a_tb, b_tb, sum_tb, carry_out_tb : std_logic;
16 begin
17     uut: halfadder port map (a => a_tb, b => b_tb, sum => sum_tb, carry_out => carry_out_tb);
18
19     stimulus: process
20     begin
21         a_tb <= '0';
22         b_tb <= '0';
23         wait for 10 ns;
24
25         a_tb <= '0';
26         b_tb <= '1';
27         wait for 10 ns;
28
29         a_tb <= '1';
30         b_tb <= '0';
31         wait for 10 ns;
32
33         a_tb <= '1';
34         b_tb <= '1';
35         wait for 10 ns;
36
37         wait;
38     end process stimulus;
39 end tb_arch;

```

EXPLICACIÓN HALF ADDER:

- Primero, se define una entidad llamada halfadder_tb que no tiene puertos porque es un banco de pruebas.
- Luego, se define una arquitectura para halfadder_tb. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado halfadder que tiene dos entradas (a y b) y dos salidas (sum y carry_out).
- Se declaran cuatro señales (a_tb, b_tb, sum_tb, carry_out_tb) que se usarán para probar el half-adder.
- Se instancia el componente halfadder (denotado como uut para “unidad bajo prueba”) y se mapean las señales a los puertos correspondientes del half-adder.
- Finalmente, se define un proceso llamado stimulus que genera diferentes combinaciones de entradas para a y b y espera 10 ns después de cada cambio. Esto simula el comportamiento del half-adder para todas las posibles combinaciones de entradas.

❖ FullAdder

- Specifications:

/**

* FullAdder

* Computes the sum of three bits.

```
*/
```

```
CHIP FullAdder {
  IN a, b, c; // 1-bit inputs
  OUT sum,    // Right bit of a + b + c
      carry; // Left bit of a + b + c

  PARTS:
  // Put you code here:
    HalfAdder(a=a, b=b, sum=sum1, carry=carry1);
    HalfAdder(a=sum1, b=c, sum=sum, carry=carry2);
    Or(a=carry1, b=carry2, out=carry);
}
/**
```

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity fulladder is
5  port (
6      a, b, cin : in std_logic;
7      sum, carry_out : out std_logic
8  );
9  end fulladder;
10
11 architecture dataflow of fulladder is
12 component halfadder
13 port (
14     a, b : in std_logic;
15     sum, carry_out : out std_logic
16 );
17 end component;
18
19 signal s1, c1, c2 : std_logic;
20
21 begin
22     hal: halfadder port map (a => a, b => b, sum => s1, carry_out => c1);
23     ha2: halfadder port map (a => s1, b => cin, sum => sum, carry_out => c2);
24     carry_out <= c1 or c2;
25
26 end dataflow;
27
```

EXPLICACIÓN FULL ADDER:

- Primero, se define una entidad llamada fulladder con tres entradas (a, b y cin) y dos salidas (sum y carry_out).
- Luego, se define una arquitectura para fulladder. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado halfadder que tiene dos entradas (a y b) y dos salidas (sum y carry_out).
- Se declaran tres señales (s1, c1, c2) que se usarán para conectar los half-adders.
- Se instancian dos half-adders. El primer half-adder suma las entradas a y b. El segundo half-adder suma la salida s1 del primer half-adder y la entrada cin.
- La salida sum del full-adder es la salida sum del segundo half-adder.
- La salida carry_out del full-adder es la salida OR de las salidas carry_out de ambos half-adders.

El banco de pruebas (test bench) para el full-adder funciona de la siguiente manera:

- Primero, se define una entidad llamada fulladder_tb que no tiene puertos porque es un banco de pruebas.
- Luego, se define una arquitectura para fulladder_tb. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado fulladder que tiene tres entradas (a, b, cin) y dos salidas (sum, carry_out).
- Se declaran cinco señales (a_tb, b_tb, cin_tb, sum_tb, carry_out_tb) que se usarán para probar el full-adder.
- Se instancia el componente fulladder (denotado como uut para “unidad bajo prueba”) y se mapean las señales a los puertos correspondientes del full-adder.
- Finalmente, se define un proceso llamado stimulus que genera diferentes combinaciones de entradas para a, b y cin y espera 10 ns después de cada cambio. Esto simula el comportamiento del full-adder para todas las posibles combinaciones de entradas.

❖ Add16 - 16-bit Adder

- Specifications:

```
/**
```

```
* Add16
```

```
* Adds two 16-bit values.
```

```
* The most significant carry bit is ignored.
```

```
*/
```

```
CHIP Add16 {
  IN a[16], b[16];
  OUT out[16];
```

```
  PARTS:
```

```
  // Put you code here:
```

```
    FullAdder(a=a[0], b=b[0], c=false, sum=out[0], carry=carry1);
    FullAdder(a=a[1], b=b[1], c=carry1, sum=out[1], carry=carry2);
    FullAdder(a=a[2], b=b[2], c=carry2, sum=out[2], carry=carry3);
    FullAdder(a=a[3], b=b[3], c=carry3, sum=out[3], carry=carry4);
    FullAdder(a=a[4], b=b[4], c=carry4, sum=out[4], carry=carry5);
    FullAdder(a=a[5], b=b[5], c=carry5, sum=out[5], carry=carry6);
    FullAdder(a=a[6], b=b[6], c=carry6, sum=out[6], carry=carry7);
    FullAdder(a=a[7], b=b[7], c=carry7, sum=out[7], carry=carry8);
    FullAdder(a=a[8], b=b[8], c=carry8, sum=out[8], carry=carry9);
    FullAdder(a=a[9], b=b[9], c=carry9, sum=out[9], carry=carry10);
    FullAdder(a=a[10], b=b[10], c=carry10, sum=out[10], carry=carry11);
    FullAdder(a=a[11], b=b[11], c=carry11, sum=out[11], carry=carry12);
    FullAdder(a=a[12], b=b[12], c=carry12, sum=out[12], carry=carry13);
    FullAdder(a=a[13], b=b[13], c=carry13, sum=out[13], carry=carry14);
    FullAdder(a=a[14], b=b[14], c=carry14, sum=out[14], carry=carry15);
    FullAdder(a=a[15], b=b[15], c=carry15, sum=out[15], carry=carry);
```

```
}
```

/**

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity add16 is
5  port (
6      a, b : in std_logic_vector(15 downto 0);
7      out : out std_logic_vector(15 downto 0)
8  );
9  end add16;
10
11 architecture dataflow of add16 is
12     component fulladder
13     port (
14         a, b, cin : in std_logic;
15         sum, carry_out : out std_logic
16     );
17     end component;
18
19     signal carry : std_logic_vector(16 downto 0);
20
21 begin
22     carry(0) <= '0';
23
24     gen : for i in 0 to 15 generate
25         fa : fulladder port map (a => a(i), b => b(i), cin => carry(i), sum => out(i), carry_out => carry(i+1));
26     end generate gen;
27
28 end dataflow;
29

```

TEST BENCH:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity add16_tb is
5  end add16_tb;
6
7  architecture tb_arch of add16_tb is
8  component add16
9  port (
10     a, b : in std_logic_vector(15 downto 0);
11     out : out std_logic_vector(15 downto 0)
12 );
13 end component;
14
15 signal a_tb, b_tb, out_tb : std_logic_vector(15 downto 0);
16 begin
17     uut: add16 port map (a => a_tb, b => b_tb, out => out_tb);
18
19     stimulus: process
20     begin
21         a_tb <= "0000000000000000";
22         b_tb <= "0000000000000000";
23         wait for 10 ns;
24
25         a_tb <= "0000000000000001";
26         b_tb <= "0000000000000001";
27         wait for 10 ns;
28
29         a_tb <= "1111111111111111";
30         b_tb <= "0000000000000000";
31         wait for 10 ns;
32
33         a_tb <= "0000000000000000";
34         b_tb <= "1111111111111111";
35         wait for 10 ns;
36
37         a_tb <= "1111111111111111";
38         b_tb <= "1111111111111111";
39         wait for 10 ns;
40
41         wait;
42     end process stimulus;
43 end tb_arch;
44
45

```

EXPLICACIÓN ADD 16:

- Primero, se define una entidad llamada add16 con dos entradas de 16 bits (a y b) y una salida de 16 bits (out).
- Luego, se define una arquitectura para add16. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado fulladder que tiene tres entradas (a, b y cin) y dos salidas (sum y carry_out).
- Se declara un vector de señales carry de 17 bits para almacenar los acarreo de cada FullAdder.
- Se inicializa el primer bit de carry a '0' porque no hay acarreo de entrada para el primer bit.
- Luego, se genera una serie de FullAdders utilizando una estructura de bucle for generate. Cada FullAdder suma un bit de a y b junto con el acarreo del FullAdder anterior. El resultado se almacena en el bit correspondiente de out y el acarreo se almacena en el siguiente bit de carry.

El banco de pruebas (test bench) para el Add16 funciona de la siguiente manera:

- Primero, se define una entidad llamada add16_tb que no tiene puertos porque es un banco de pruebas.
- Luego, se define una arquitectura para add16_tb. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado add16 que tiene dos entradas de 16 bits (a y b) y una salida de 16 bits (out).
- Se declaran tres vectores de señales (a_tb, b_tb, out_tb) de 16 bits que se usarán para probar el Add16.
- Se instancia el componente add16 (denotado como uut para “unidad bajo prueba”) y se mapean las señales a los puertos correspondientes del Add16.
- Finalmente, se define un proceso llamado stimulus que genera diferentes combinaciones de entradas para a y b y espera 10 ns después de cada cambio. Esto simula el comportamiento del Add16 para todas las posibles combinaciones de entradas.

❖ Inc16 - 16-bit incrementer

- Specifications:

```
/**
```

```
* Inc16
```

```
* 16-bit incrementer:
```

```
* out = in + 1 (arithmetic addition)
```

```
*/
```

```
CHIP Inc16 {
```

```
    IN in[16];
```

```
    OUT out[16];
```

```
    PARTS:
```

```
    // Put you code here:
```

```
        HalfAdder(a=in[0], b=true, sum=out[0], carry=carry1);
        HalfAdder(a=in[1], b=carry1, sum=out[1], carry=carry2);
        HalfAdder(a=in[2], b=carry2, sum=out[2], carry=carry3);
        HalfAdder(a=in[3], b=carry3, sum=out[3], carry=carry4);
        HalfAdder(a=in[4], b=carry4, sum=out[4], carry=carry5);
        HalfAdder(a=in[5], b=carry5, sum=out[5], carry=carry6);
        HalfAdder(a=in[6], b=carry6, sum=out[6], carry=carry7);
        HalfAdder(a=in[7], b=carry7, sum=out[7], carry=carry8);
        HalfAdder(a=in[8], b=carry8, sum=out[8], carry=carry9);
        HalfAdder(a=in[9], b=carry9, sum=out[9], carry=carry10);
        HalfAdder(a=in[10], b=carry10, sum=out[10], carry=carry11);
        HalfAdder(a=in[11], b=carry11, sum=out[11], carry=carry12);
        HalfAdder(a=in[12], b=carry12, sum=out[12], carry=carry13);
        HalfAdder(a=in[13], b=carry13, sum=out[13], carry=carry14);
        HalfAdder(a=in[14], b=carry14, sum=out[14], carry=carry15);
        HalfAdder(a=in[15], b=carry15, sum=out[15], carry=false);
```



```
}
```

```
/**
```

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity incl6 is
5  port (
6      in : in std_logic_vector(15 downto 0);
7      out : out std_logic_vector(15 downto 0)
8  );
9  end incl6;
10
11 architecture dataflow of incl6 is
12     component halfadder
13     port (
14         a, b : in std_logic;
15         sum, carry_out : out std_logic
16     );
17     end component;
18
19     signal carry : std_logic_vector(16 downto 0);
20
21 begin
22     carry(0) <= '1';
23
24     gen : for i in 0 to 15 generate
25         ha : halfadder port map (a => in(i), b => carry(i), sum => out(i), carry_out => carry(i+1));
26     end generate gen;
27
28 end dataflow;
29
```

TEST BENCH:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity incl6_tb is
5  end incl6_tb;
6
7  architecture tb_arch of incl6_tb is
8      component incl6
9      port (
10         in : in std_logic_vector(15 downto 0);
11         out : out std_logic_vector(15 downto 0)
12     );
13 end component;
14
15     signal in_tb, out_tb : std_logic_vector(15 downto 0);
16 begin
17     uut: incl6 port map (in => in_tb, out => out_tb);
18
19     stimulus: process
20     begin
21         in_tb <= "0000000000000000";
22         wait for 10 ns;
23
24         in_tb <= "0000000000000001";
25         wait for 10 ns;
26
27         in_tb <= "1111111111111110";
28         wait for 10 ns;
29
30         in_tb <= "1111111111111111";
31         wait for 10 ns;
32
33         wait;
34     end process stimulus;
35 end tb_arch;
36 s

```

EXPLICACIÓN INCREMENTER 16:

- Primero, se define una entidad llamada incl6 con una entrada de 16 bits (in) y una salida de 16 bits (out).
- Luego, se define una arquitectura para incl6. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado halfadder que tiene dos entradas (a y b) y dos salidas (sum y carry_out).
- Se declara un vector de señales carry de 17 bits para almacenar los acarreo de cada HalfAdder.
- Se inicializa el primer bit de carry a '1' porque se está incrementando el número de entrada en 1.
- Luego, se genera una serie de HalfAdders utilizando una estructura de bucle for generate. Cada HalfAdder suma un bit de in y el acarreo del HalfAdder anterior. El resultado se almacena en el bit correspondiente de out y el acarreo se almacena en el siguiente bit de carry.

El banco de pruebas (test bench) para el Inc16 funciona de la siguiente manera:

- Primero, se define una entidad llamada incl6_tb que no tiene puertos porque es un banco de pruebas.

- Luego, se define una arquitectura para `inc16_tb`. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado `inc16` que tiene una entrada de 16 bits (`in`) y una salida de 16 bits (`out`).
- Se declaran dos vectores de señales (`in_tb`, `out_tb`) de 16 bits que se usarán para probar el `Inc16`.
- Se instancia el componente `inc16` (denotado como `uut` para “unidad bajo prueba”) y se mapean las señales a los puertos correspondientes del `Inc16`.
- Finalmente, se define un proceso llamado `stimulus` que genera diferentes combinaciones de entradas para `in` y espera 10 ns después de cada cambio. Esto simula el comportamiento del `Inc16` para todas las posibles combinaciones de entradas.

❖ ALU- Arithmetic Logic Unit

- Specifications:

```
/**
 * The ALU (Arithmetic Logic Unit).
 * Computes one of the following functions:
 * x+y, x-y, y-x, 0, 1, -1, x, y, -x, -y, !x, !y,
 * x+1, y+1, x-1, y-1, x&y, x|y on two 16-bit inputs,
 * according to 6 input bits denoted zx,nx,zy,ny,f,no.
 * In addition, the ALU computes two 1-bit outputs:
 * if the ALU output == 0, zr is set to 1; otherwise zr is set to 0;
 * if the ALU output < 0, ng is set to 1; otherwise ng is set to 0.
 */
```

```
// Implementation: the ALU logic manipulates the x and y inputs
// and operates on the resulting values, as follows:
// if (zx == 1) set x = 0      // 16-bit constant
// if (nx == 1) set x = !x    // bitwise not
// if (zy == 1) set y = 0      // 16-bit constant
// if (ny == 1) set y = !y    // bitwise not
// if (f == 1) set out = x + y // integer 2's complement addition
// if (f == 0) set out = x & y // bitwise and
// if (no == 1) set out = !out // bitwise not
// if (out == 0) set zr = 1
// if (out < 0) set ng = 1
```

```
CHIP ALU {
  IN
    x[16], y[16], // 16-bit inputs
    zx, // zero the x input?
    nx, // negate the x input?
    zy, // zero the y input?
    ny, // negate the y input?
    f, // compute out = x + y (if 1) or x & y (if 0)
    no; // negate the out output?
```

```
  OUT
```

```

out[16], // 16-bit output
zr, // 1 if (out == 0), 0 otherwise
ng; // 1 if (out < 0), 0 otherwise

```

PARTS:

// Put you code here:

```

    Not16(in=x, out=notX);
    Inc16(in=notX, out=comp2X);
    Add16(a=x, b=comp2X, out=zeroX);
    Mux16(a=x, b=zeroX, sel=zx, out=x1);
    Not16(in=x1, out=notX1);
    Mux16(a=x1, b=notX1, sel=nx, out=x2);
    Not16(in=y, out=notY);
    Inc16(in=notY, out=comp2Y);
    Add16(a=y, b=comp2Y, out=zeroY);
    Mux16(a=y, b=zeroY, sel=zy, out=y1);
    Not16(in=y1, out=notY1);
    Mux16(a=y1, b=notY1, sel=ny, out=y2);
    Add16(a=x2, b=y2, out=sumaX2Y2);
    And16(a=x2, b=y2, out=andX2Y2);
    Mux16(a=andX2Y2, b=sumaX2Y2, sel=f, out=out1);
    Not16(in=out1, out=notOut1);
    Mux16(a=out1, b=notOut1, sel=no, out=out);

```

```

}

```

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity ALU is
5  port (
6      x, y : in std_logic_vector(15 downto 0);
7      zx, nx, zy, ny, f, no : in std_logic;
8      out : out std_logic_vector(15 downto 0);
9      zr, ng : out std_logic
10 );
11 end ALU;
12
13 architecture dataflow of ALU is
14     signal x1, x2, y1, y2, out1, out2 : std_logic_vector(15 downto 0);
15     signal zero, neg : std_logic_vector(15 downto 0);
16 begin
17     -- if (zx == 1) set x = 0
18     x1 <= (others => '0') when zx = '1' else x;
19
20     -- if (nx == 1) set x = !x
21     x2 <= not x1 when nx = '1' else x1;
22
23     -- if (zy == 1) set y = 0
24     y1 <= (others => '0') when zy = '1' else y;
25
26     -- if (ny == 1) set y = !y
27     y2 <= not y1 when ny = '1' else y1;
28
29     -- if (f == 1) set out = x + y
30     -- if (f == 0) set out = x & y
31     out1 <= x2 + y2 when f = '1' else x2 and y2;
32
33     -- if (no == 1) set out = !out
34     out2 <= not out1 when no = '1' else out1;
35
36     -- output
37     out <= out2;
38
39     -- if (out == 0) set zr = 1
40     zr <= '1' when out2 = zero else '0';
41
42     -- if (out < 0) set ng = 1
43     ng <= out2(15);
44 end dataflow;
45

```

TEST BENCH:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity ALU_tb is
5  end ALU_tb;
6
7  architecture tb_arch of ALU_tb is
8  component ALU
9  port (
10     x, y : in std_logic_vector(15 downto 0);
11     zx, nx, zy, ny, f, no : in std_logic;
12     out : out std_logic_vector(15 downto 0);
13     zr, ng : out std_logic
14 );
15 end component;
16
17 signal x_tb, y_tb, out_tb : std_logic_vector(15 downto 0);
18 signal zx_tb, nx_tb, zy_tb, ny_tb, f_tb, no_tb, zr_tb, ng_tb : std_logic;
19 begin
20 uut: ALU port map (x => x_tb, y => y_tb, zx => zx_tb, nx => nx_tb, zy => zy_tb, ny => ny_tb, f => f_tb, no => no_tb, out => out_tb, zr => zr_tb, ng => ng_tb);
21
22 stimulus: process
23 begin
24 x_tb <= "0000000000000000";
25 y_tb <= "0000000000000000";
26 zx_tb <= '0';
27 nx_tb <= '0';
28 zy_tb <= '0';
29 ny_tb <= '0';
30 f_tb <= '0';
31 no_tb <= '0';
32 wait for 10 ns;
33
34 -- Aquí puedes agregar más combinaciones de entradas para probar la ALU.
35
36 wait;
37 end process stimulus;
38 end tb_arch;
39

```

EXPLICACIÓN ALU:

- Primero, se define una entidad llamada ALU con dos entradas de 16 bits (x y y), seis señales de control (zx, nx, zy, ny, f, no) y dos salidas (out, zr, ng).
- Luego, se define una arquitectura para ALU. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado halfadder que tiene dos entradas (a y b) y dos salidas (sum y carry_out).
- Se declaran varias señales intermedias (x1, x2, y1, y2, out1, out2) que se usarán para almacenar los resultados intermedios.
- Se implementan varias operaciones condicionales en función de las señales de control. Por ejemplo, si zx es '1', entonces x se pone a cero. Si nx es '1', entonces x se niega. Y así sucesivamente para zy, ny, f y no.
- Finalmente, se calculan las salidas zr y ng en función de la salida out.
-

El banco de pruebas (test bench) para la ALU funciona de la siguiente manera:

- Primero, se define una entidad llamada ALU_tb que no tiene puertos porque es un banco de pruebas.
- Luego, se define una arquitectura para ALU_tb. Dentro de esta arquitectura, se declara un componente llamado ALU que tiene las mismas entradas y salidas que la entidad ALU.
- Se declaran varias señales (x_tb, y_tb, out_tb, zx_tb, nx_tb, zy_tb, ny_tb, f_tb, no_tb, zr_tb, ng_tb) que se usarán para probar la ALU.
- Se instancia el componente ALU (denotado como uut para "unidad bajo prueba") y se mapean las señales a los puertos correspondientes de la ALU.
- Finalmente, se define un proceso llamado stimulus que genera diferentes combinaciones de entradas para x, y y las señales de control, y espera 10 ns después de cada cambio. Esto simula el comportamiento de la ALU para todas las posibles combinaciones de entradas.